



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 1

Teoría de Circuitos I
25.10

Grupo N° 5

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026

5 de septiembre de 2025

Resumen

Índice

1.. Introducción	3
1.1. Subseccion 1	3
1.2. subseccion 2	3
1.3. subseccion 3	3
2.. Desarrollo	3
3.. Conclusiones	3
4.. Anexos	3

1. Introducción

1.1 Subseccion 1

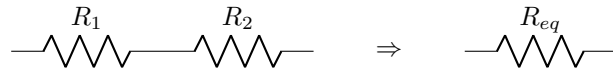


Figura 1: Equivalencia de dos resistencias en serie

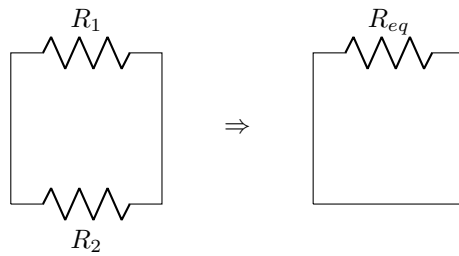


Figura 2: Equivalencia de dos resistencias en paralelo

1.2 subseccion 2

1.3 subseccion 3

2. Desarrollo

3. Conclusiones

4. Anexos